


# 高性能計算基盤

## 第2回 CA0601:演算器

<http://archlab.naist.jp/Lectures/ARCH/ca0601/ca0601j.pdf>

Copyright © 2022 奈良先端大 中島康彦


ナレータ VOICEVOX:もち子(cv 明日葉よもぎ)

 

## 加減算回路

# 基本演算

表 1.2: NOT の真理値表

 

入力	NOT
0	1
1	0

表 1.3: AND の真理値表

(入力 1, 入力 2)	AND
(0, 0)	0
(0, 1)	0
(1, 0)	0
(1, 1)	1



表 1.4: OR の真理値表

(入力 1, 入力 2)	OR
(0, 0)	0
(0, 1)	1
(1, 0)	1
(1, 1)	1



表 1.5: NAND の真理値表

(入力 1, 入力 2)	NAND
(0, 0)	1
(0, 1)	1
(1, 0)	1
(1, 1)	0

 


表 1.6: NOR の真理値表

(入力 1, 入力 2)	NOR
(0, 0)	1
(0, 1)	0
(1, 0)	0
(1, 1)	0



表 1.7: XOR の真理値表

(入力 1, 入力 2)	XOR
(0, 0)	0
(0, 1)	1
(1, 0)	1
(1, 1)	0




# 半加算器(1)

❁ 半加算器: 1桁の2進数(A,B)の加算

❁ S: 2数の和

❁ C: 桁上げ

A		0		0		1		1	
B	+	0		+	1		+	1	
		<hr/>			<hr/>			<hr/>	
		0	0		0	1		0	1
		C	S		C	S		C	S

 

半加算器(Half Adder)の記号



## 半加算器(2)

A		0		0		1		1	
B	+	0		+	1		+	1	
		<hr/>			<hr/>			<hr/>	
		0	0		0	1		1	0
		C	S		C	S		C	S


A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$C = AB$$



## 半加算器(3)

 


$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$C = AB$$


 
# 全加算器(1)

- ❁ 全加算器: 二つの2進数のある同じ桁の値 (**A,B**) と下の桁からの桁上げ (**C<sub>in</sub>**) を入力として加算を行う
  - ❁ **S**: その桁の和の値
  - ❁ **C<sub>out</sub>**: 桁上げ



全加算器 (Full Adder) の記号



## 全加算器(2)



A	B	C <sub>in</sub>	S	C <sub>out</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$



# 全加算器(3)

  


$$S = A \oplus B + C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$


 
# 加算回路

- ❁ 1ビット全加算器を縦列接続することで、**n**ビット2進数の加算回路を構成できる




4桁の加算回路:

4桁の2進数 ( $A_3A_2A_1A_0$ ) と ( $B_3B_2B_1B_0$ ) の和が ( $S_3S_2S_1S_0$ ) となり, 最上位桁の桁上がりがCとなる。


 
# 減算回路

- 加算回路を変形し2の補数を用いて減算回路が構成できる ...  $X - Y = X + (\bar{Y} + 1)$



4桁の減算回路



# 種々の論理回路

## 比較回路, 一致回路

### ❁ 例題

- ❁ 入力: 2つの **2 bit** の **2 進数 (A, B)**
- ❁ 出力1: **A > B** のとき (比較回路)
- ❁ 出力2: **A = B** のとき (一致回路)



# 実用的な演算器

# 加算器の基本単位

## 全加算器


- ▶ 3つの1ビット信号 (A,B,C) を加算し, 2ビット (S,Co) を出力

A	B	C	Co	S
0	0	0	0	0 (0)
0	0	1	0	1 (1)
0	1	0	0	1 (1)
1	0	0	0	1 (1)
0	1	1	1	0 (2)
1	0	1	1	0 (2)
1	1	0	1	0 (2)
1	1	1	1	1 (3)

$$Co = (B \& C) \mid (A \& C) \mid (A \& B)$$
$$S = A \wedge B \wedge C$$

- ▶ 下位のCo出力を上位のCに入力すると,任意ビット長の加算器ができる  
ただし,64段の64ビット加算器は遅過ぎる (logN段が一般的)

符号無のオーバーフロー

 

$$011 + 010 = 101$$

$$3_{(10)} + 2_{(10)} = 5_{(10)}$$

## どうすれば段数を減らせるか？

コンピュータシステムのあらゆる階層に  
応用されている基本的な考え方


まず自分で考える！

思いついた人は素質有り



 
## どうすれば段数を減らせるか？

キャリー伝搬信号 (Propagate) と  
キャリー生成信号 (Generate) を束ねていく



# どうすれば段数を減らせるか？

N段をLogN段に高速化する方法は様々な場所で使われる

 

# シフト回路

01000000 ( 64)  
左1ビットシフト ← 10000000 ( 128) \* 2と同じ  
右1ビットシフト → 01000000 ( 64) /2と同じ  
符号付なら 10000000 (-128)  
右1ビットシフト → 11000000 ( -64) 符号を複写


 


図 2.3: 8ビットの右シフト回路

 
# 別の方法による加算器の構成

まずはAとB各1ビットの大小比較


- ▶  $A \geq B$  の場合のみ, GEが1  
AB=00:GE=1, AB=01:GE=0  
AB=10:GE=1, AB=11:GE=1



 
- ▶  $A \leq B$  の場合のみ, LEが1  
AB=00:LE=1, AB=01:LE=1  
AB=10:LE=0, AB=11:LE=1



 - ▶  $A > B$  の場合のみ, GTが1  
AB=00:GT=0, AB=01:GT=0  
AB=10:GT=1, AB=11:GT=0



 
- ▶  $A < B$  の場合のみ, LTが1  
AB=00:LT=0, AB=01:LT=1  
AB=10:LT=0, AB=11:LT=0





# 伝送ゲート (トランスミッションゲート)
 
## PCH/NCHの別の使い方

- ▶ Sが0, XSが1の時, INがOUTに伝搬
- ▶ Sが1, XSが0の時, INとOUTは遮断




- ▶ NAND/NORではなく, AND/ORが作れる

  
 
# 伝送ゲート (トランスミッションゲート)

前述のGE,GT,LE,LTを一度に求める大小比較回路 … Igen

- ▶ 伝送ゲートの駆動力は弱いので前段にインバータを配置  
前述の回路とは論理が異なるが考え方は同じ





# 伝送ゲート (トランスミッションゲート)

## 複数ビットの大小比較

▶ AとB各2ビットの大小比較では，上位ビットの関係が優先

▶ 上位ビットが $A > B$ の場合  
無条件に $A > B$

▶ 上位ビットが $A < B$ の場合  
無条件に $A < B$

  




# 伝送ゲート (トランスミッションゲート)

## 複数ビットの大小比較

- ▶ 下位ビットも同じ場合，全体としても同じ

 


# 伝送ゲート (トランスミッションゲート)
 
## 前述の選択回路 … Isel2

- ▶ S1とXS1により, X1に至る入力を選択
- ▶ S2とXS2により, X2に至る入力を選択
- ▶ 同じく, 伝送ゲートの駆動力は弱いので前段にインバータを配置


GTとLE, GEとLTに相補関係があるので, インバータの有無は配線の繋ぎ替えでOK


 
# 大小比較器


以上のリーフセルを用いた高速大小比較器

- ▶ 4個のlgenと、4個+2個のlsel2による、4bit大小比較器 (icmp4)
- ▶ 1ビットの大小関係 (GT,GE,LE,LT) 2組から2ビットの関係を生成
- ▶ 2ビットの大小関係 (GT,GE,LE,LT) 2組から4ビットの関係を生成  
つまり、 $\log N$ 段で大小関係がわかる




 
# 大小比較器

- ▶ 4個のicmp4と、4個+2個のlsel2による、16bit大小比較器 (icmp16)


  
# 大小比較器

- ▶ 4個のicmp16と、4個+2個のlset2による、64bit大小比較器 (icmp64)




# 加減算器

大小比較器は、実は減算器に必要なキャリー生成回路と同じ  
Bを2の補数とすれば加算器に使える

▶ 4bitキャリー生成回路 (iadd4) と、16bit加算器 (iadd16)

 
加算器の最終段は、各ビットの部分和とキャリーの排他論理和 (前述の全加算器と同じ機能)



# 排他論理和


加算器の最終段に使用する排他論理和 … leor

- ▶ AとSの排他論理和を出力

 

# 排他論理和

- ▶ 単独で組み合わせると、多入力排他論理和（1が偶数個なら0を出力）

 


# 伝送ゲート (トランスミッションゲート)

**XBを11..1に固定すると、加減算器の各リーフセルは次の部品に単純化**

▶ NORとNANDを同時に求める回路 … Inorand

A1とSのNORをX1に出力


A2とXSのNANDをX2に出力

 
 
# インクリメンタ

**XB (11..1)** の加算は, **B (00..1)** の加算すなわちインクリメントに等しい

- ▶ インクリメンタ用4bitキャリー生成回路 (iinc4)
- ▶ GTとLEは不要になる (各自確かめてみること)
- ▶ 結果的に, 多入力ANDと反転論理 (多入力OR) をlogN段で実現





 
# プライオリティエンコーダ (エンコード手前まで)


さらに, Inorandから, プライオリティエンコーダが作れる

- ▶ インクリメンタは, 言い替えると, 下位の連続1を検出している
- ▶ 上位の連続0を検出して, 先頭1を検出するプライオリティエンコーダ




# プライオリティエンコーダ (エンコード手前まで)

## ▶ 16bitプライオリティエンコーダ (enc16)

 


## ▶ 64bitプライオリティエンコーダ (enc64)

 




# ビット長の異なる加減算器用リーフセル

上は、前述の64+1bit加算器（インクリメンタ），下は64+4bit加算器

 

初段にlsel2を使うと，Inorandツリーにより多ビット一致比較器が作れる

 


## 乗算器と除算器

今までの知識を元に,以上のリーフセルを使った乗算器を  
考えてみること

ヒント: A を被乗数, M を乗数,乗算器の前段を**CSA(全加算器)木**とすると,

 - ▶  $S_{out} = (A \& M) \oplus (S_{in} \wedge C_{in})$
- ▶  $C_{out} = ((A \& M) \& (S_{in} \wedge C_{in})) \vee (C_{in} \& \sim(S_{in} \wedge C_{in}))$



# 除算


引き戻し法のアルゴリズム

$i$  を 1 から  $n$  まで 1 ずつ増やしながら以下の処理を繰り返す.

- ・ 現在の  $A$  の上位  $i$  ビットの部分のみを  $i$  ビットの 2 進数と考え、それを  $A'$  とする.
  - $A' \geq B$  ならば、商の最上位から  $i$  桁目を 1 とし、 $A$  から  $B$  の  $2^{(n-i)}$  倍 を引く.
  - $A' < B$  ならば、商の最上位から  $i$  桁目を 0 とし、 $A$  はそのままにする.

$i = n$  までの処理が終わると商の全ての  $n$  ビットが求まり、その時の  $A$  の値が剰余となる.

# 浮動小数点演算とパイプライン化

 



今日はここまで